

UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS

SUPERIORES ARAGÓN

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

SERIES 2

CELIS ALONSO NELI XIMENA

PROFESOR:ABEL VERDE CRUZ

GRUPO:24IO


1. Para la configuración de polarización fija de la figura 4.75. detén

a) I_{BQ}

$$R_E = \frac{1}{470} + \frac{1}{2.7 k\Omega}$$

$$= 2.7 k\Omega$$

$$V_{BE} = 0.7 V$$

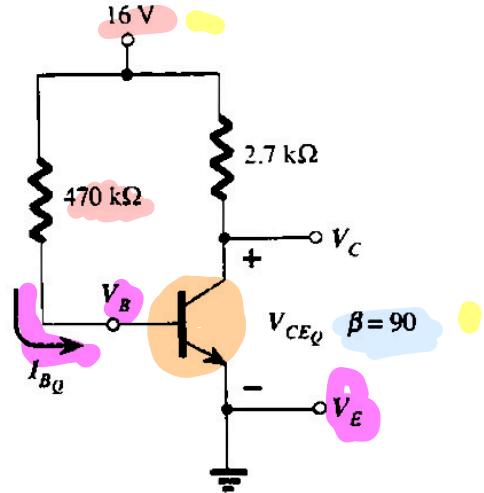

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$= \frac{16V - 0.7V}{470 k\Omega} = \frac{15.3V}{470 k\Omega} = 32.55 \text{ mA}$$

b) I_{CQ}

$$I_{CQ} = \beta \cdot I$$

$$= (90) (32.55 \text{ mA}) = 2.93 \text{ mA}$$

$$c) V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \cdot R_C = \\ = 16V - (2 \cdot 93\text{ mA}) (27\text{ k}\Omega) = 8.09V$$

$$d) V_C = V_{CEQ} = 8.09V$$

$$e) V_B = V_{BE} = 0.7V$$

$$f) V_E = 0V$$

2. Dada la información que aparece en la figura 4.76. calcule:

$$a) I_C = \beta \cdot I_B$$

$$= (80)(40\text{ nA}) =$$

$$= 3.2\text{ mA}$$

$$b) R_C = \frac{V_R}{I_C}$$

$$= \frac{V_{CC} - V_C}{I_C}$$

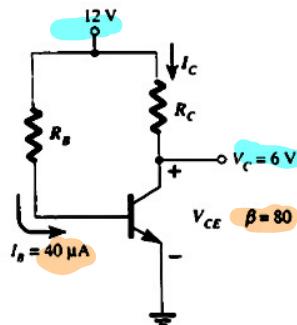



Figura 4.76 Problema 2.

$$= \frac{12V - 6V}{3.2mA} = \frac{6V}{3.2mA} = 1.8k\Omega$$

c) $R_B = \frac{VR}{IB}$ $\frac{VR - VBE}{Id}$

$$= \frac{12V - 0.7V}{40NA} = \frac{11.3V}{40NA} = 282.5k\Omega$$

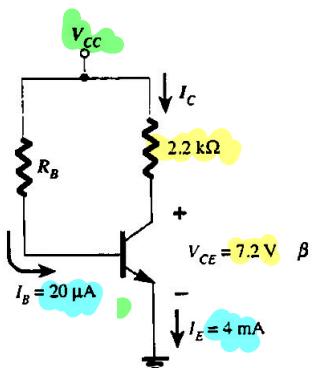3. Dada la información que aparece en la figura 4.77, determine:



A) $Ic = Ie - Ib$

$$4mA - 20\mu A = 3.98mA$$

B) $Vcc = Vce + Ic \cdot R_c$

$$= 7.2V + (3.98mA)(2.2k\Omega)$$

$$= 15.96V$$

C) $\beta = \frac{Ic}{Ib} = \frac{3.98mA}{20\mu A} = 199$

D) $r_B = \frac{VR}{IB} = \frac{Vcc - VBE}{IB} \frac{15.96V - 0.7V}{20\mu A} = 763k\Omega$

4. Para la configuración de polarización por divisor de voltaje de la figura 4.82. determine:

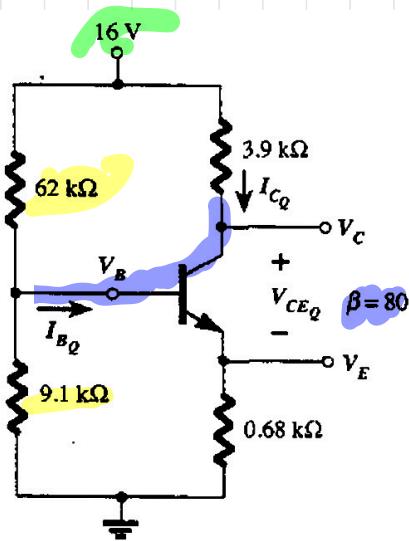


Figura 4.82 Problemas 12, 15, 18.

a) I_{BQ}

R_{Th}

$$R_{Th} = R_1 \parallel R_2 = 62\text{k}\Omega \parallel 9.1\text{k}\Omega = 7.93\text{k}\Omega$$

V_{Th}

$$V_{Th} = \frac{R_2 * V_{CC}}{R_1 + R_2} = \frac{(9.1\text{k}\Omega)(16\text{V})}{9.1\text{k}\Omega + 62\text{k}\Omega} = 2.05\text{V}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1) R_E}$$

$$= \frac{2.05V - 0.7V}{7.94k\Omega + 180(0.68k\Omega)}$$

$$= 21 \cdot 42 \text{ mA}$$

$$b) I_{CQ} = B^* I_{BQ}$$

$$= 80 (21 \cdot 42 + A) = 1.7 \text{ mA}$$

$$c) V_{CEQ} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

$$= -16 \text{ V} - (1.71 \text{ mA})(3.9 \text{ k}\Omega + 0.68 \text{ k}\Omega)$$

$$= 5 \cdot 17 \cup$$

$$d) U_C = V_C - I_C * R_C =$$

$$16 \text{ V} - (1.71 \text{ mA}) (3.9 \text{ k}\Omega) = 9.33 \text{ V}$$

$$e) U_E = I_E * R_E \cong I_C * R_E$$

$$(1.71 \text{ mA}) (0.68) = 1.16 \text{ V}$$

$$f) V_E = V_E + U_{EE}$$

$$1.16 \text{ V} + 0 \cdot 2 \text{ V} = 1.86 \text{ V}$$

5. Para la configuración de polarización fija de la figura 6.67:

- Trazar las características de transferencia del dispositivo.
- Sobreponer la ecuación de la red en la misma gráfica
- Calcular IDQ y VDSQ
- Con la ecuación Shockley, resuelva lo, luego localice YDSQ. Compare con las soluciones de inciso c.


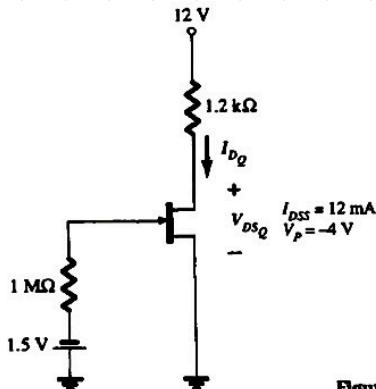


Figura 6.67 Problemas 1, 35, 38, 41..

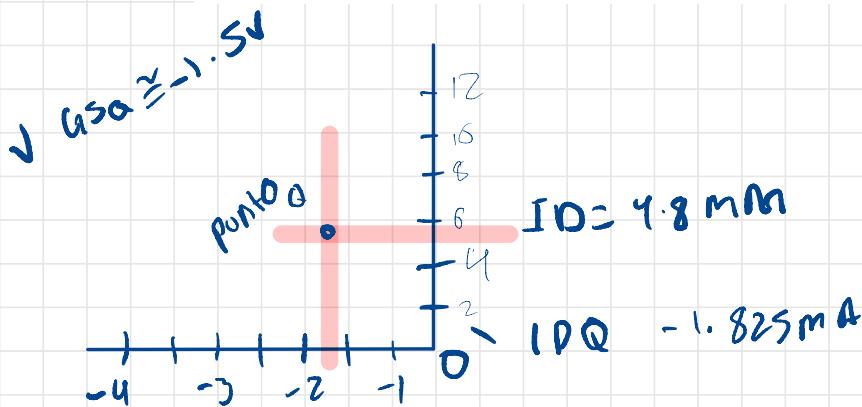

$$c) I_{DQ} = U \cdot 8 \text{ mA} \quad y \quad V_{GS} 1.5 \text{ V}$$

$$d) I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$V_{GS} = -V_{DH} = -15 \text{ V}$

$$V_{GS} = 9.5 \text{ V}$$

$$I_D = (12 \text{ m}) \left(1 - \frac{(-9.5)}{(-4)}\right)^2 = 4.69 \text{ mA}$$

LVR

$$-12 \text{ V} + (9.2 \text{ K}) (4.69) + V_{DSQ} = 0$$

$$V_{DSQ} = 12 - 5.63 \text{ V} = 6.37 \text{ V}$$


6. Determine para la red de la figura 6.77:

$$a) V_G$$

$$V_G = \frac{R_2}{R_2 + R_1} (V_{CC})$$

$$= \frac{110 \text{ k}\Omega}{910 \text{ k}\Omega + 110 \text{ k}\Omega} (20 \text{ V})$$

$$= 2.15 \text{ V}$$

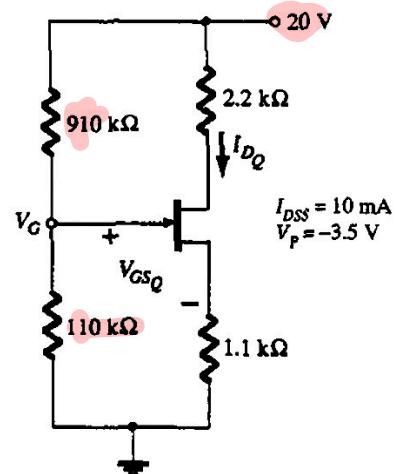

b) $I_{DQ} \vee V_{GSQ}$

$$I_{DQ} = 3.2 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = -1.5 \text{ V}$$

c) malla V_D

$$-20 + (2.2 \text{ K}) (3.2 \text{ mA}) + V_D = 0$$

$$V_D = 20 - (2.2 \text{ K}) (3.2 \text{ mA}) = 12.96 \text{ V}$$

V_S

$$V_S = I_D (R_S) = \\ (3.2 \text{ mA}) (1.1 \text{ K}) = 3.5 \text{ V}$$

d) V_{DSQ}

$$V_{PSQ} = V_D - V_S$$

$$= 12.96 - 3.52 = 9.44 \text{ V}$$

7. Para la red de la figura 8.70:

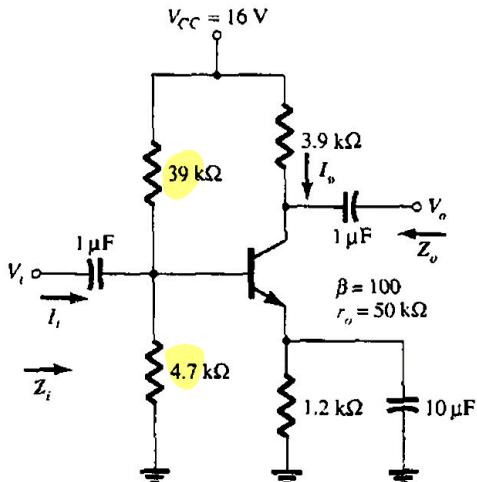


Figura 8.70 Problema 4.

a) Determina r

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (V_{CC}) = \frac{4.7 \text{ k}\Omega}{39 \text{ k}\Omega + 4.7 \text{ k}\Omega} (16 \text{ V})$$

$$V_B = 1.720 \text{ V}$$

$$V_Z = V_B - V_{BE}$$

$$= 1.720 \text{ V} - 0.7 \text{ V}$$

$$= 1.020 \text{ V}$$

IE

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{1.02 \text{ V}}{1.2 \text{ k}\Omega} = 0.85 \text{ mA}$$

re

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E}$$

$$= \frac{26 \text{ mV}}{0.85 \text{ mA}} = 30.58 \text{ }\Omega$$

$$R_E = R_1 \parallel R_2$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{39 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{4.7 \text{ k}\Omega}} = 4.19 \text{ k}\Omega$$

b) Encontrar Z_i Z_a

$$Z_i = R \parallel \beta r_e$$

$$= (4.19 \text{ k}\Omega) \parallel (100)(30.58 \text{ }\Omega)$$

$$= (4.19 \text{ k}\Omega) \parallel (3.058 \times 10^3)$$

$$= 4.18 \text{ k}\Omega$$

C) Encontrar A_v y A

$$A_v = -\frac{R_e}{r_e} = \frac{5.9 \text{ k}\Omega}{30.58 \text{ }\Omega}$$
$$= -127.53$$

d) Repetir los incisos b y c cuando

(2)

$$Z_1 = 4.18 \text{ k}\Omega$$

(20)

$$Z_0 = R_{el} \parallel r_o$$
$$= 3.9 \text{ k}\Omega \parallel 25 \text{ k}\Omega$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{3.9 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{25 \text{ k}\Omega}} = 3.37 \text{ k}\Omega$$

A_v

$$A_v = -\frac{R_e \parallel r_o}{r_e} = \frac{3.37 \text{ k}\Omega}{30.58 \text{ }\Omega} = 110.20$$

8. Para la red de la figura 8.78: Encontrar A_v y A_j

- a) Calcular I_B e I_C
- b) Determinar r_e
- c) Encontrar Z_i y Z_o
- d) Encontrar A_v y A_j

a)

$$V_B = R_2 \frac{(V_{CC})}{R_1 + R_2}$$

$$8.2 \text{ k}\Omega (20 \text{ V})$$

$$8.2 \text{ k}\Omega + 56 \text{ k}\Omega$$

$$= 2.55 \text{ V}$$

UE

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

$$2.55 \text{ V} - 0.7 \text{ V}$$

$$1.85 \text{ V}$$

IE

$$I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

$$\frac{1.85 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega} = 0.925 \text{ mA}$$

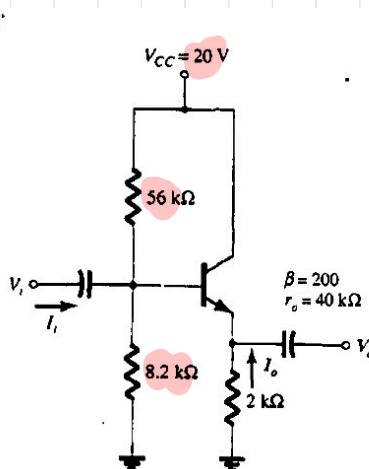


Figura 8.78 |

$$I_B = \frac{I_E}{(\beta + 1)}$$

$$= \frac{0.925 \text{ mA}}{(200 + 1)}$$

$$= 4.60 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta \times I_B$$

$$= (200) (4.60 \text{ mA})$$

$$= 0.920 \text{ mA}$$

b) r_e

$$r_c = \frac{26 \text{ mV}}{0.925 \text{ mA}}$$

$$= 28.10 \Omega$$

c) $Z_i \times Z_o$

(2b)

$$Z_b = R_{rc} + (\beta + 1) R_E$$

$$= (200) (28.10 \Omega) + (200 + 1) (2k\Omega)$$

$$= 407.62k\Omega$$

$$Z_1 = R_1 \parallel R_2 \parallel z_b$$

$$= 58 \text{ k}\Omega \parallel 82 \text{ k}\Omega \parallel 407.62 \text{ k}$$

1

$$= \frac{1}{\frac{1}{58 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{82 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{407.62 \text{ k}}}$$

$$= 7.02 \text{ k}\Omega$$

$$Z_0 = R_E \parallel R$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{2 \text{k}\Omega} + \frac{1}{28.10 \text{k}\Omega}}$$

$$= 27.71$$

d) Av

$$A_v = \frac{R_E}{R_E + r_c} = \frac{2 \text{k}\Omega}{2 \text{k}\Omega + 28.10 \text{k}\Omega} =$$

$$= 0.986$$

9. Calcule Z_i , Z_o , y A_V , para la red de la figura 9.57 si $ID_{SS} = 12 \text{ mA}$, $V_P = -6 \text{ V}$ y $Y_{OS} = 40 \text{ uS}$.

$$Z_i = ?$$

$$A_V = ?$$

$$ID_{SS} = 12 \text{ mA}$$

$$V_P = -6 \text{ V}$$

$$Y_{OS} = 40 \text{ uS}$$

$$Z_i = R_G$$

$$Z_i = 1 \text{ m}\Omega \quad r_d = \frac{1}{Y_{OS}} = \frac{1}{40 \text{ uS}} = 0.025 \text{ k}\Omega$$

$$Z_o = R_d \parallel r_d$$

$$Z_o = \frac{0.025 \text{ k}\Omega (1.8 \text{ k}\Omega)}{0.025 \text{ k}\Omega + 1.8 \text{ k}\Omega} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$g_m = \frac{2 (12 \text{ mA})}{6 \text{ V}} \left(1 - \frac{-1.5}{-6 \text{ V}} \right) = 3 \times 10^{-3}$$

$$A_V = -g_m Z_o = 3 \times 10^{-3} \text{ A} \cdot (1 \text{ k}\Omega) = 3$$

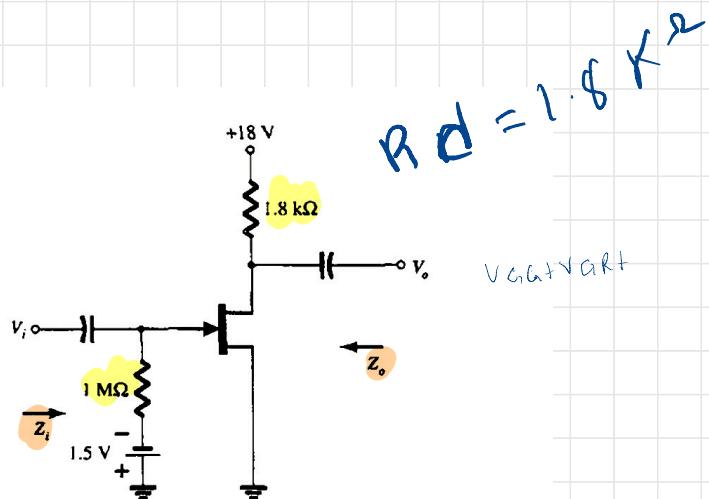


Figura 9.57 Amplificador con polarización fija para los problemas 17 y 18.